

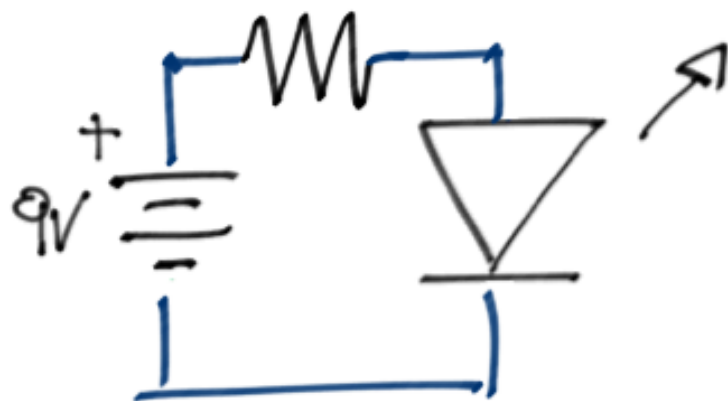
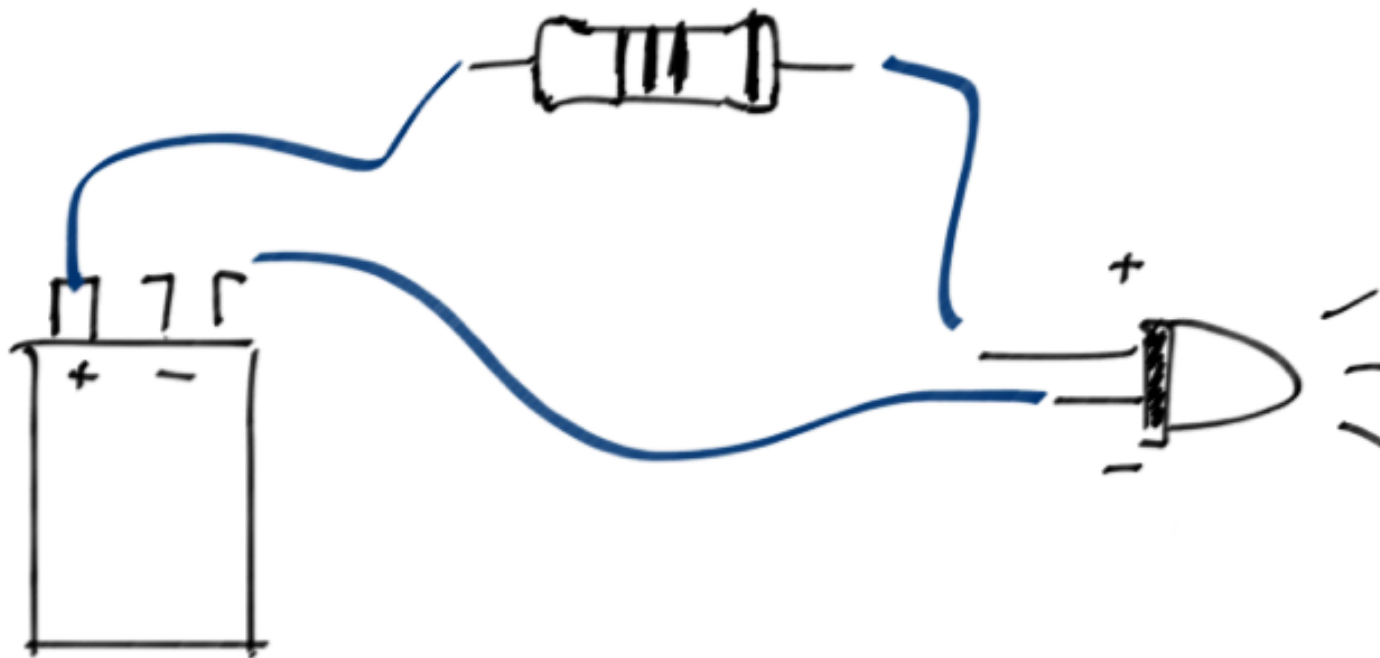


 BATERIA


 LED

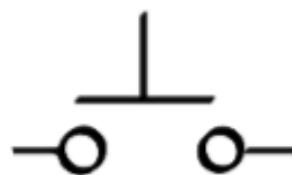


 Resistor

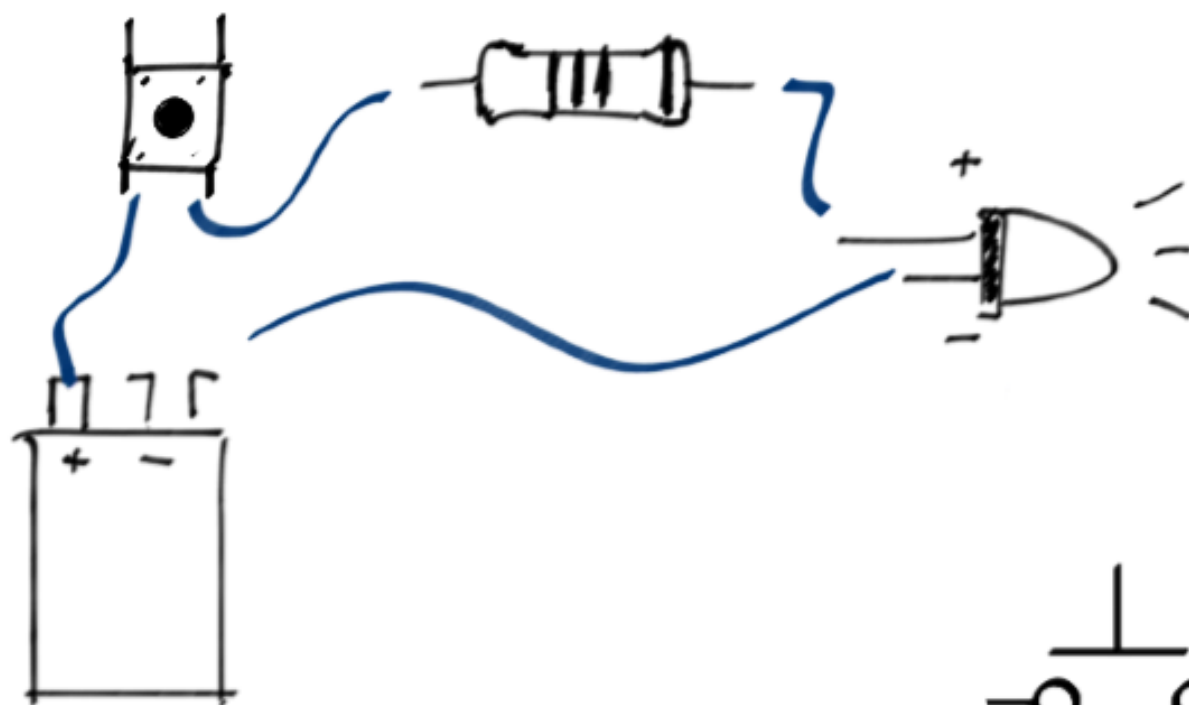


Botão  
"Push"

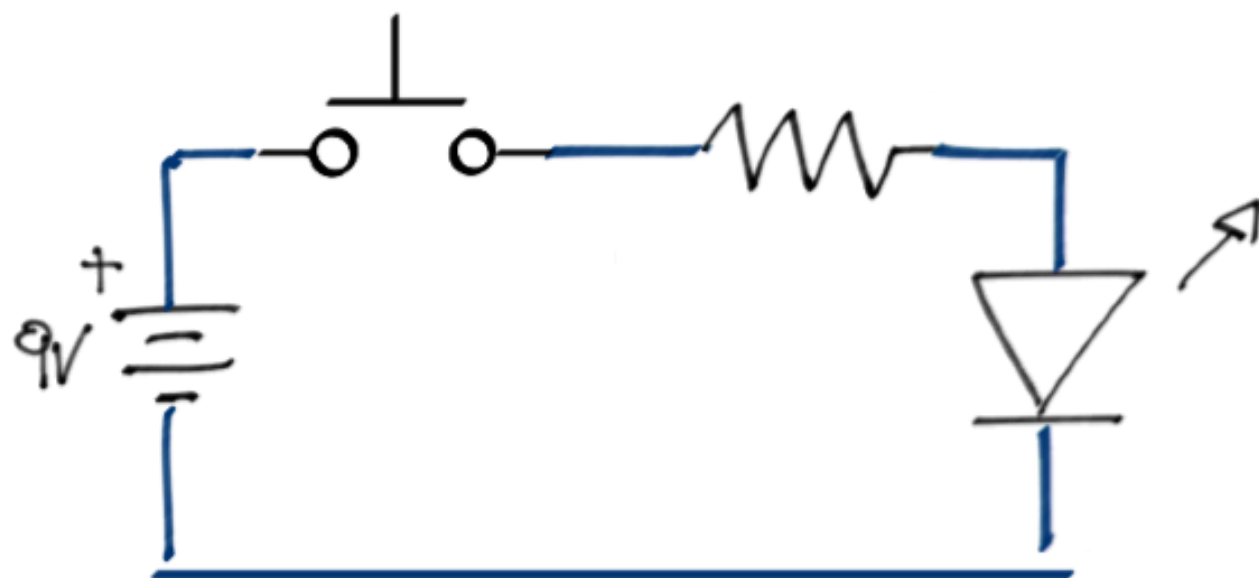


# EX1 - BLINK

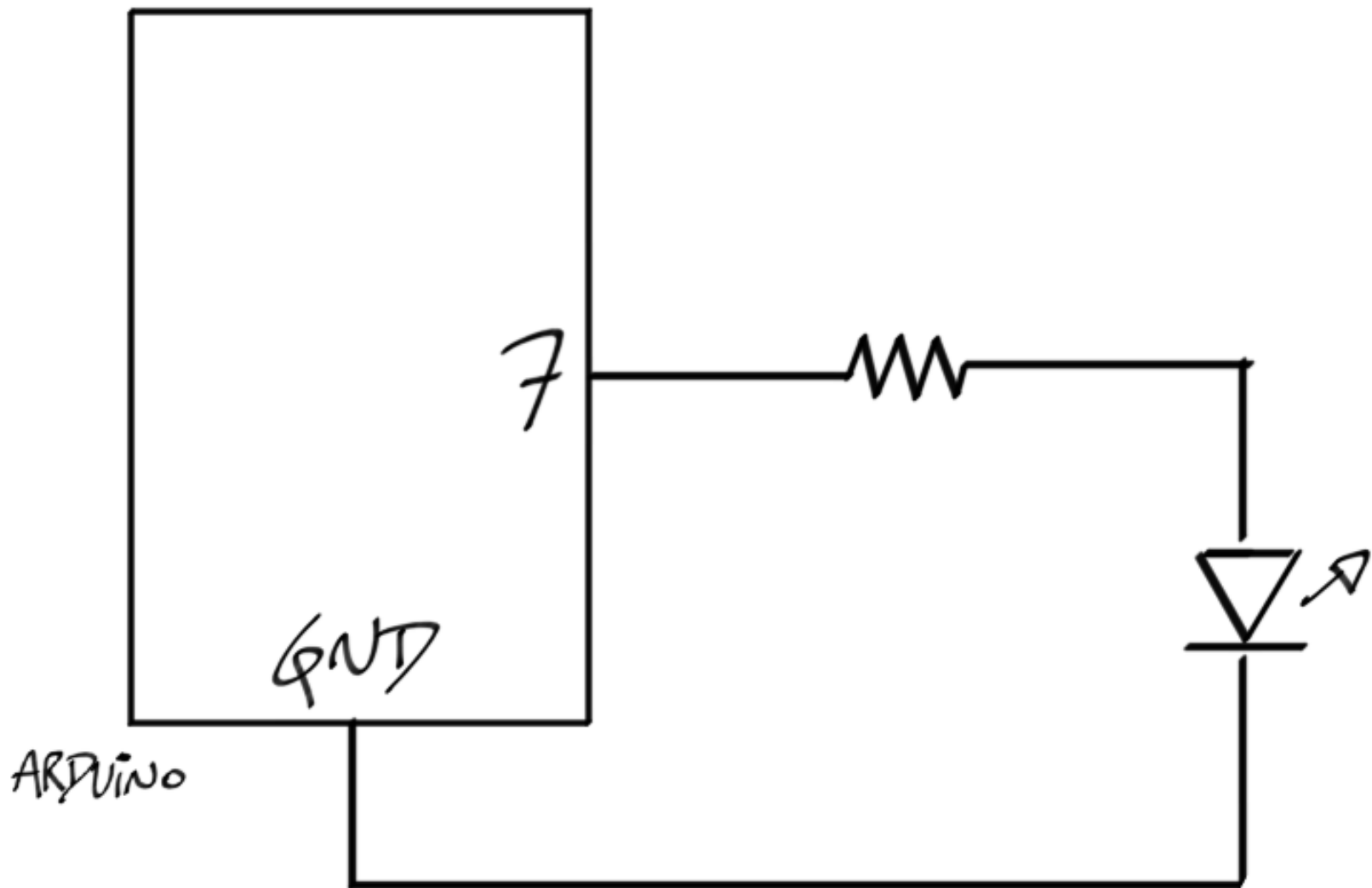


## Ex.3. GROUND COMPARTEILHADO

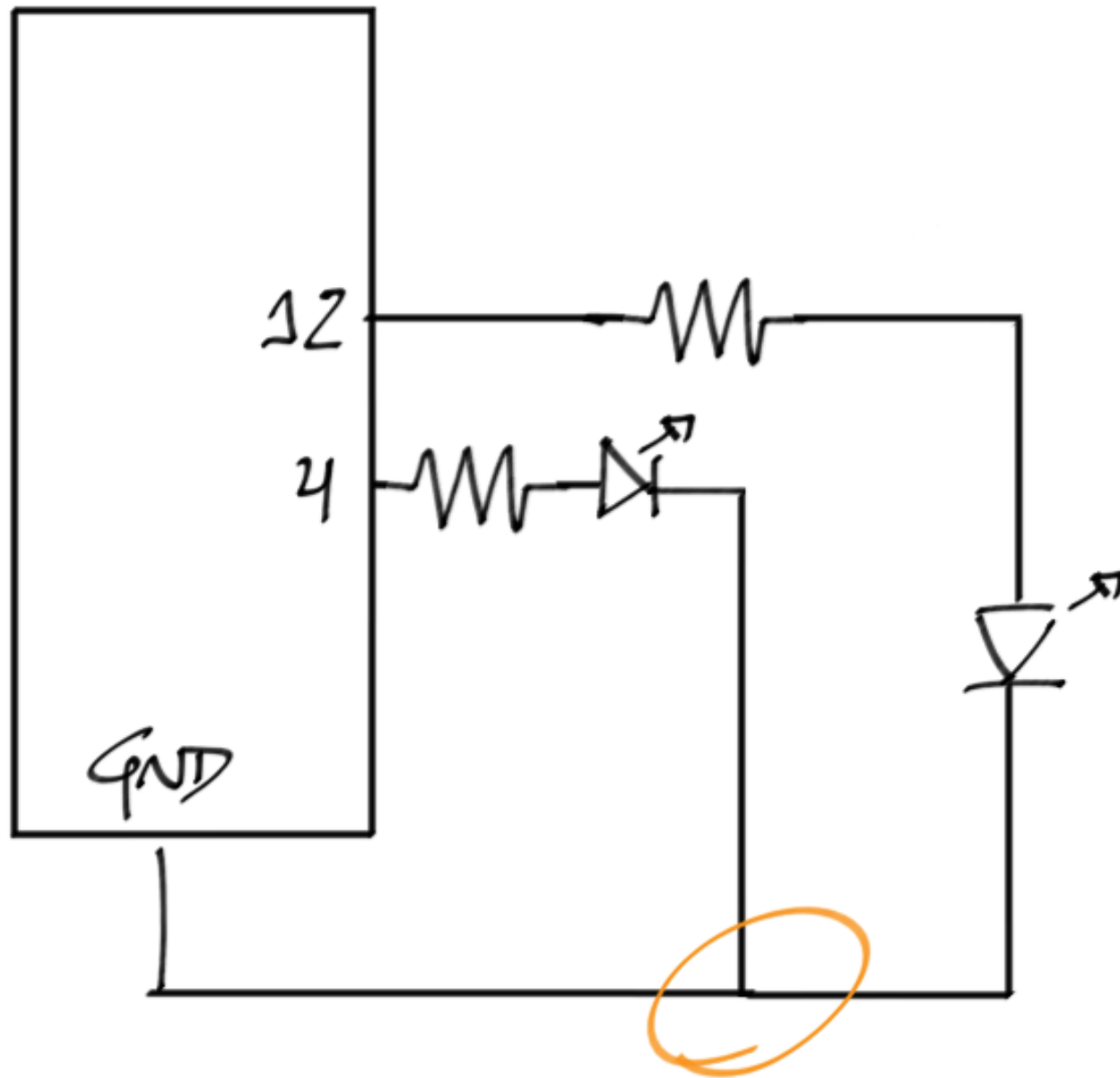

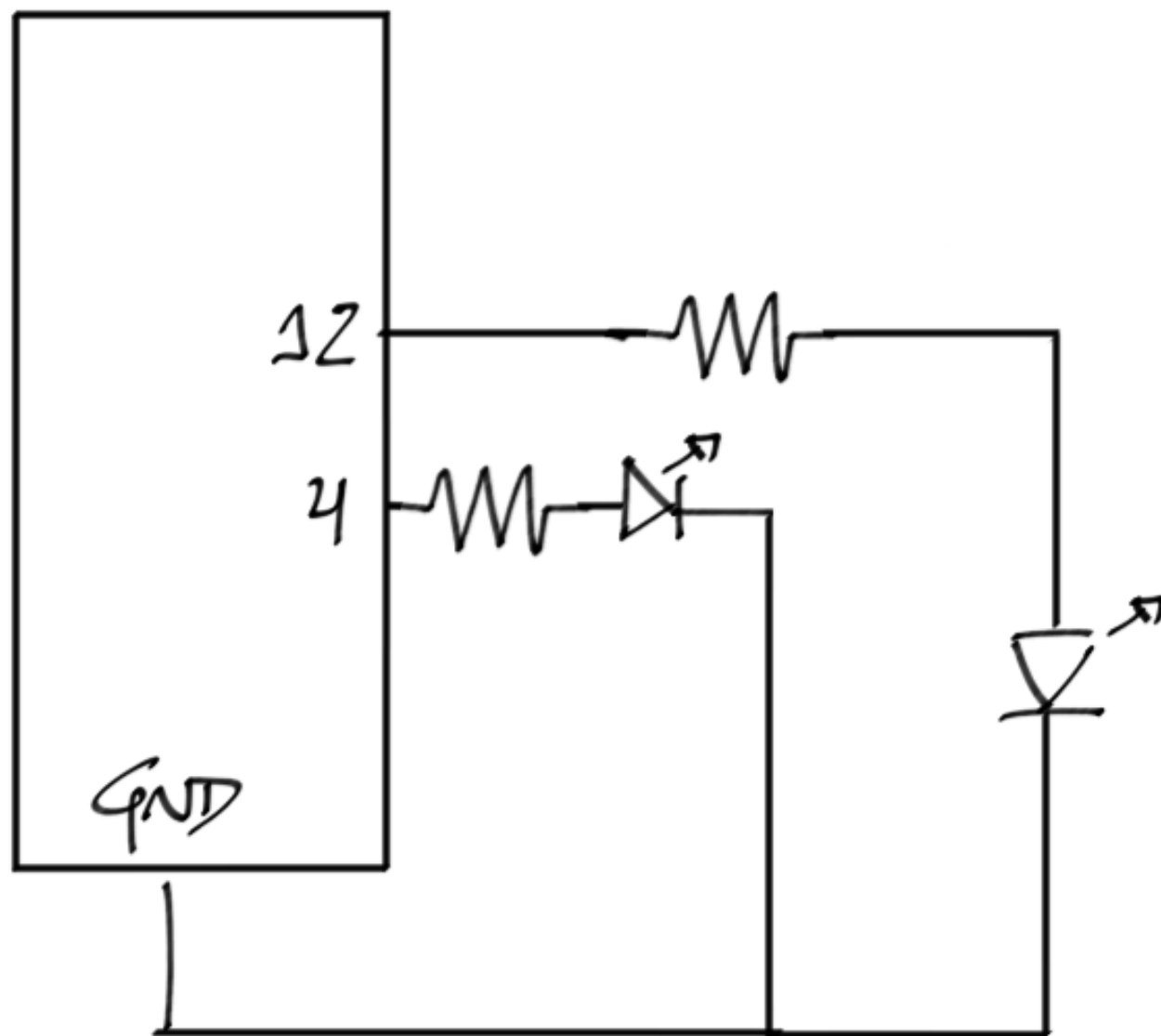


Adicionar Motor  
Pino 2

# Experimento 2

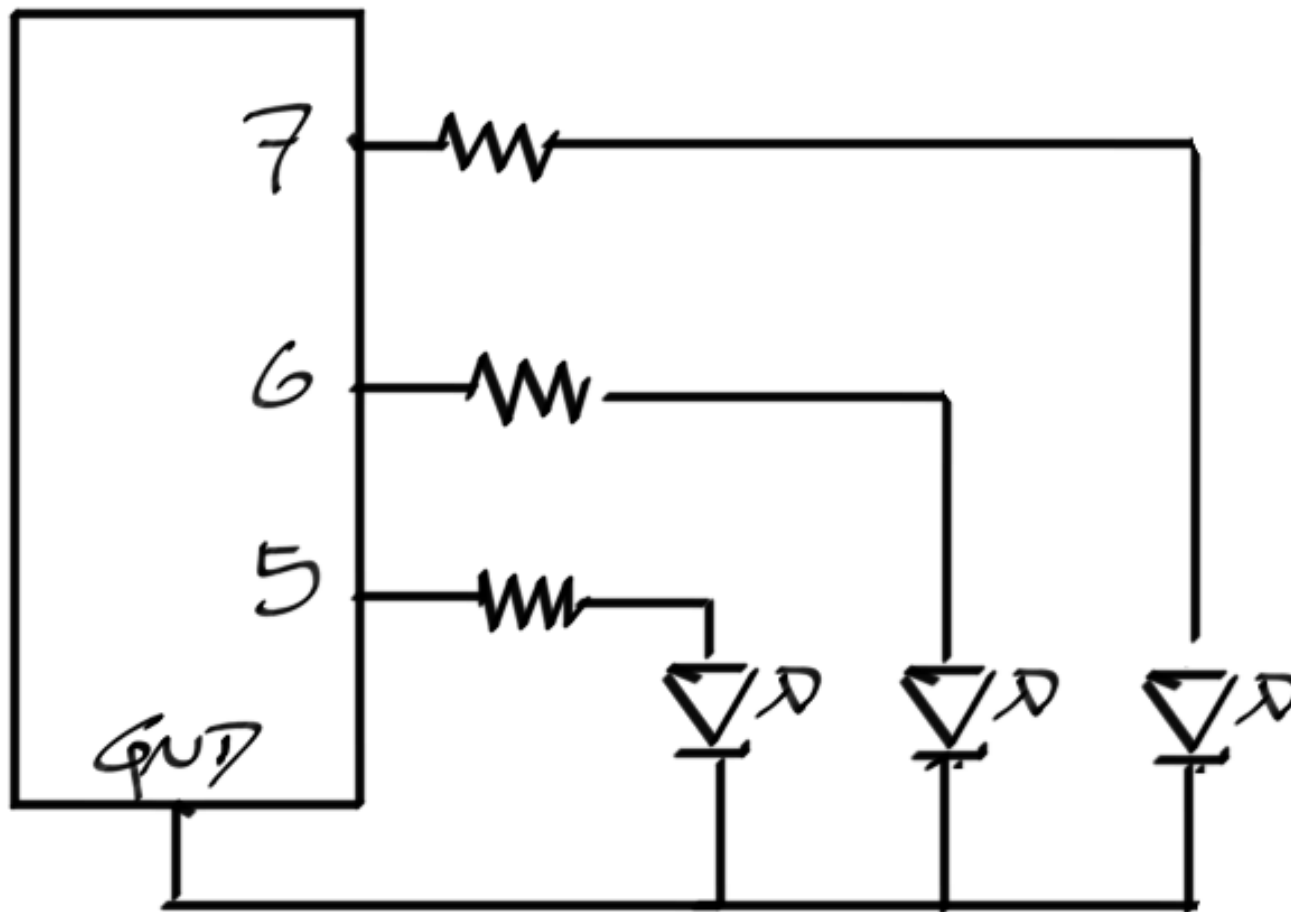


# Ex. 19 - PIR

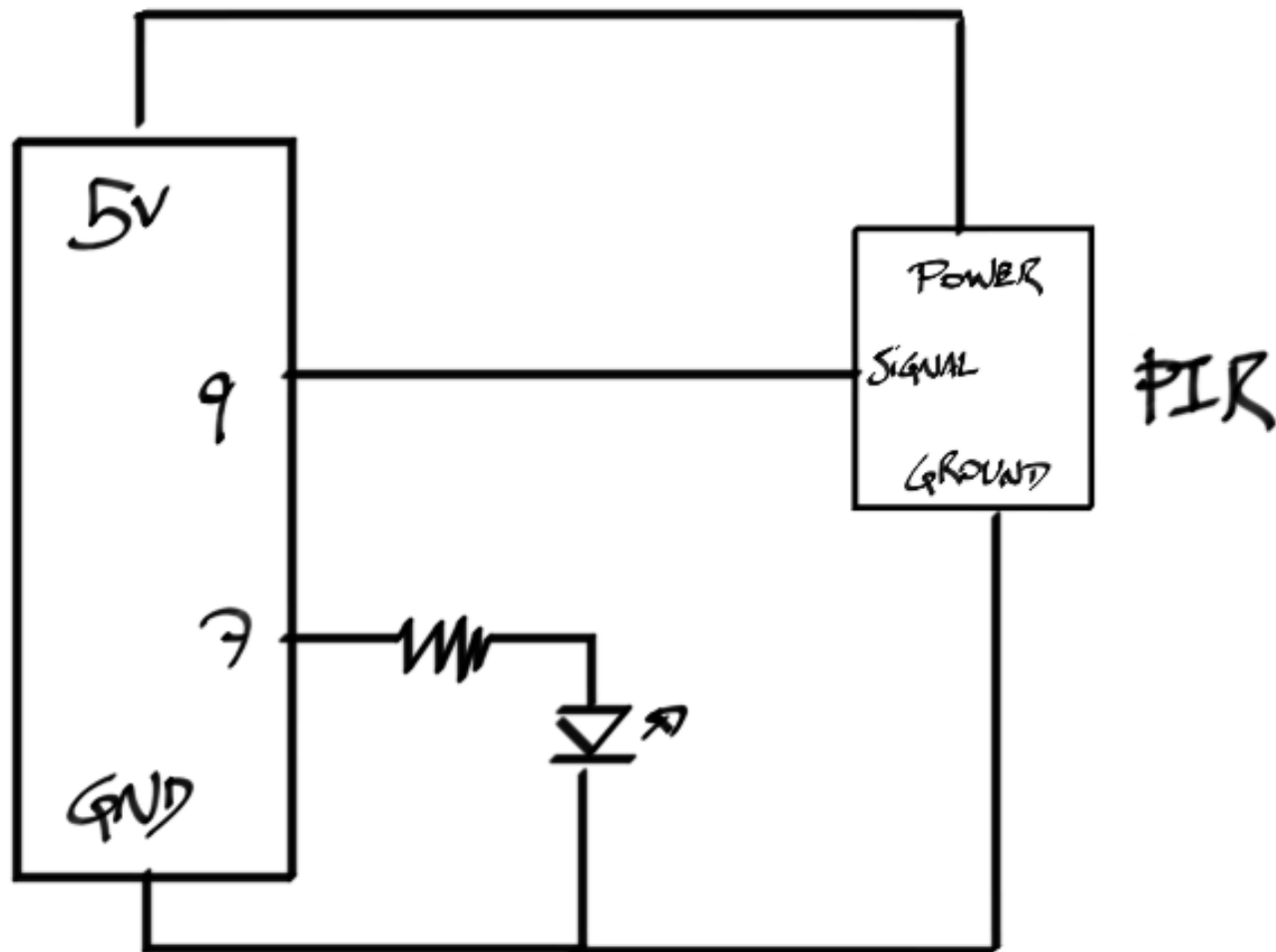



# Ex 21 - transistor switch

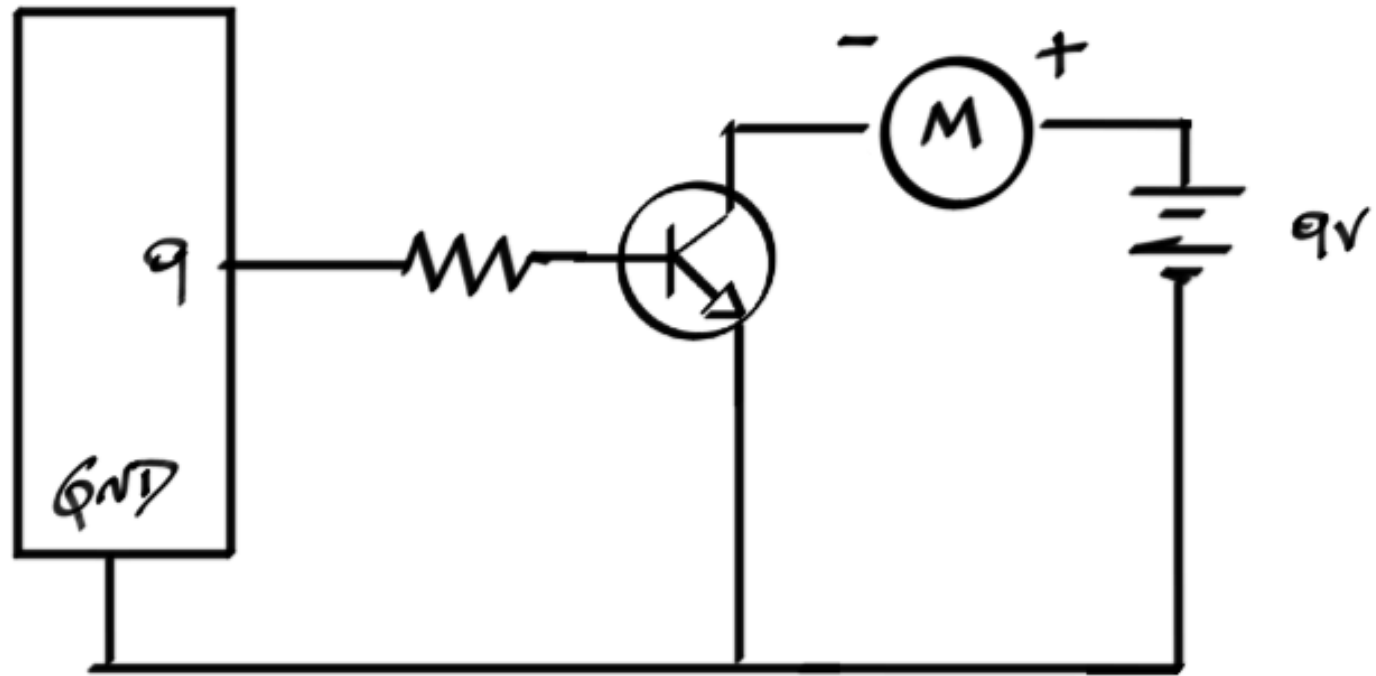

transistor